

Elektro 3KT 3-2 Aantekening schakelschema's tekenen

Stappenplan afspraken:

**Stap 1 : teken je voeding
bovenaan horizontaal**




**Stap 2: teken draden
horizontaal naar de zijkanten**




**Stap 3: teken een pluslijn
en een minlijn
naar beneden**



**Stap 4: teken een SERIE
onderdelen tussen de plus-
en de minlijn**

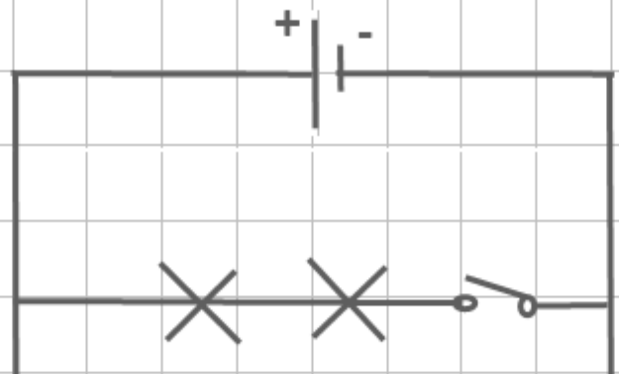

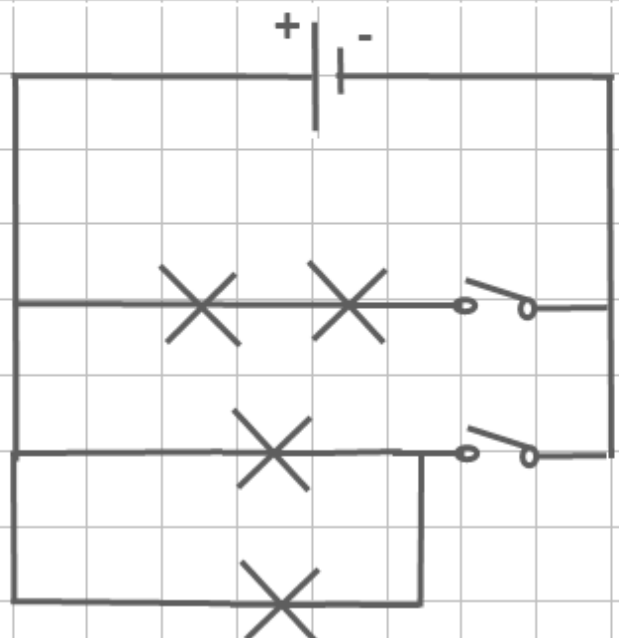
**Stap 5: je kunt je schakeling
nu makkelijk uitbreiden met
paralleltakken:**



vervolg schakelschema's

Niét doen:

onderdelen in plus-en minlijn zetten:

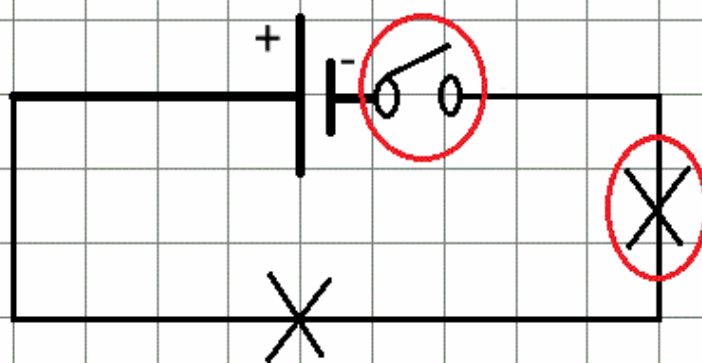

Uitzonderingen:

- hoofdschakelaar
- hoofdzekering
- kilowattuurmeter
- hoofd-stroommeter

Niét doen:

op een onderdeel het hoekje om gaan:

